
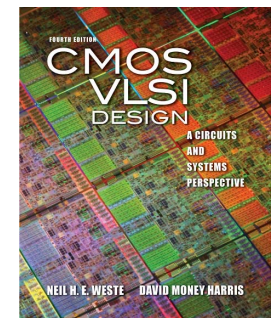


Microeletrônica

Aula #3 → Portas lógicas estáticas

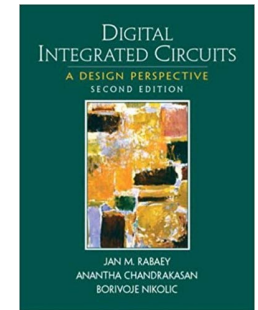
- ❑ Professor: Fernando Gehm Moraes
- ❑ Livro texto:
 - Digital Integrated Circuits a Design Perspective - Rabaey
 - C MOS VLSI Design - Weste




Revisão das lâminas: 28/março/2025

Lógica de chaves

 - Transistores podem ser vistos como uma chave controlada pelo sinal de *gate*
- Uma **chave NMOS** fecha quando o sinal de controle for VCC (**1** lógico), desde que $V_{GS} > V_T$



$$F = E \text{ se } A \cdot B$$

 


$$F = E \text{ se } A + B$$


O transistor NMOS passa um **0** forte e um **1** fraco

Lógica de chaves

Uma chave PMOS fecha quando o sinal de controle for GND (0 lógico), desde que $|V_{GS}| > |V_T|$

 
 
$$F = E \quad \text{se} \quad \bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A + B}$$



$$F = E \quad \text{se} \quad \bar{A} + \bar{B} = \overline{A \cdot B}$$

O Transistor PMOS passa um 0 fraco e um 1 forte


Portas Lógicas

Circuitos CMOS Estáticos

- Exceto durante o período de transição, a saída de uma **porta CMOS estática** está ligada a **VDD** ou **GND** através de um caminho com baixa resistividade.
 - Isto faz com que uma porta CMOS estática consuma muito menos que uma porta NMOS.
- A saída de uma porta CMOS assume sempre o valor da função booleana implementada pelo circuito (ignorando novamente os efeitos de transição durante o período de chaveamento).
- O colocado acima difere da classe de circuitos **dinâmicos**, que baseia-se no armazenamento temporário de valores de sinais em capacitâncias de nodos do circuito com alta impedância.

Portas Lógicas

Circuitos CMOS Estáticos

 

As redes PUP (pull up) e PDN (pull down) são **duais**


Portas Lógicas

INVERSOR CMOS


- Equação:

$$Out = \overline{In}$$

Esquema Lógico

 

- Esquema Elétrico CMOS

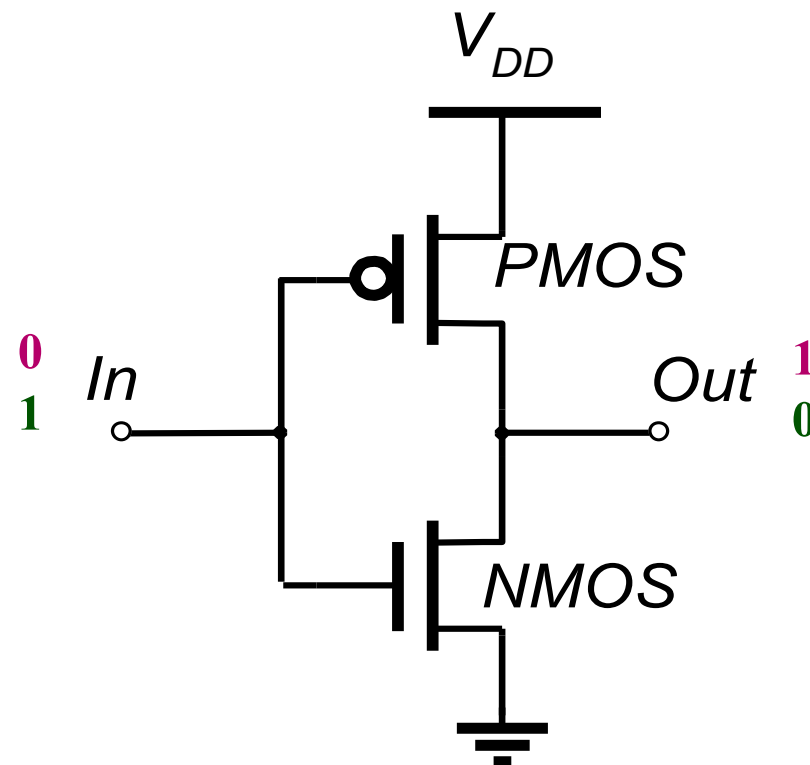


Example Gate: NAND

Equação Lógica:


$$S = \overline{A \cdot B}$$

Esquema Lógico :

 

A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table of a 2 input NAND gate

 

PDN: $G = A B \Rightarrow$ Conduction to GND


PUN: $F = \overline{A} + \overline{B} = \overline{AB} \Rightarrow$ Conduction to V_{DD}

$$\overline{G(In_1, In_2, In_3, \dots)} \equiv F(\overline{In_1}, \overline{In_2}, \overline{In_3}, \dots)$$

Example Gate: NOR


Equação: $S = \overline{A + B}$

Esquema Lógico:

 



A	B	Out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Truth Table of a 2 input NOR gate

 




Portas Lógicas

Porta NAND CMOS

 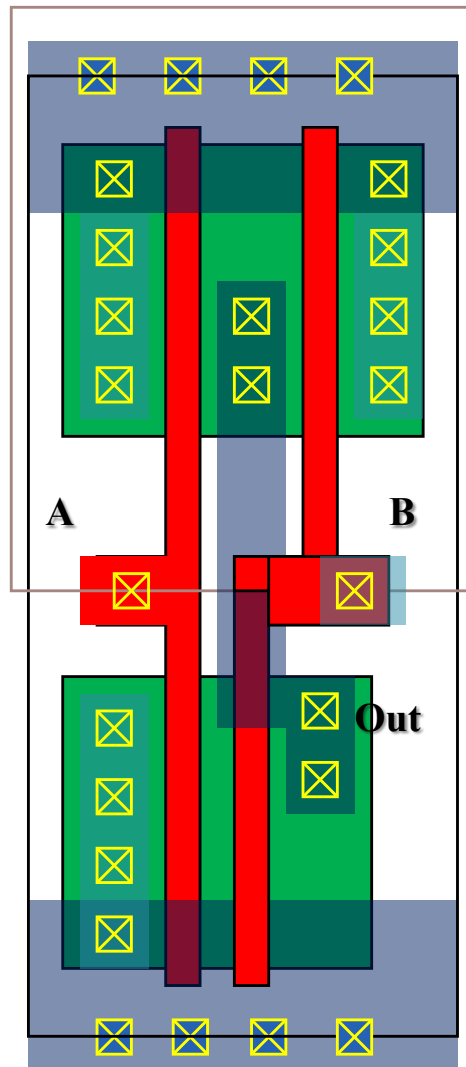

Portas Lógicas


Porta NAND CMOS

   

Portas Lógicas


Portas CMOSComplexas SCCG (Static CMOS Complex Gate)

Exemplo:

 


$$S = A + (B \cdot (C + D))$$

 A lógica da porta é definida pelos transistores de pull down



 Exemplo de funções com até 2 transistores em série



(3,3) → 87 funções diferentes

(4,4) → mais de 4000 funções diferentes


Portas Lógicas

Lógica CMOS

Restruturação lógica para redução do fanin





redução do atraso da porta

 



Layout de portas lógicas

Stick Diagrams

  
- Não contém dimensões
- Representa as posições relativas dos transistores



Stick Diagrams

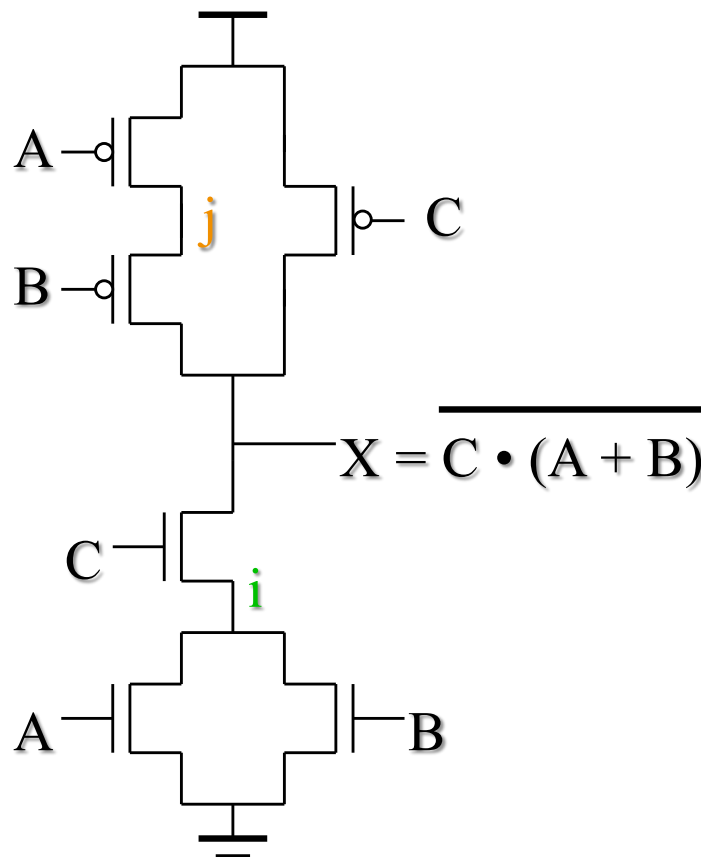 


Logic Graph

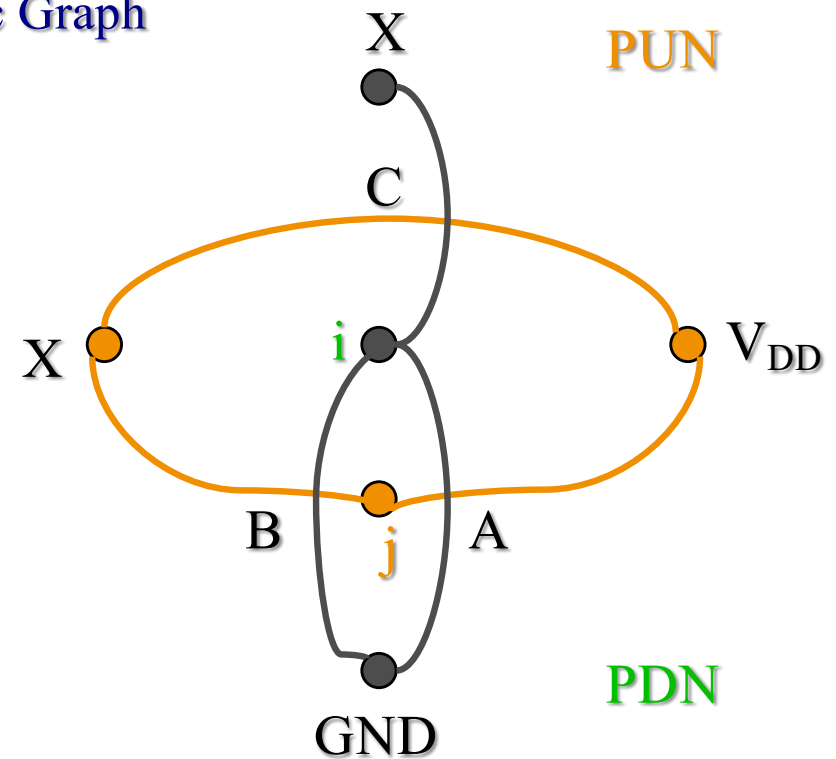


Na teoria dos grafos, um **caminho Euleriano** é um caminho em um grafo onde se visita cada aresta exatamente uma vez.


Two Versions of $C \cdot (A + B)$

 

 - Não utilizando o mesmo caminho de Euler gera **quebra** nas linhas de difusão (*gap*), o que deteriora o desempenho da célula devido à capacitâncias parasitas





 Layout com quebra na linha de difusão N entre os transistores C e B



Layout com caminhos de Euler iguais

OAI22 Logic Graph

 
 


Passos para fazer o stick de uma porta complexa

1. Fazer o diagrama de transistores da porta lógica
2. Determinar um caminho de Euler **comum** aos planos N e P
3. No *template* do diagrama de stick anotar os nodos internos da célula sobre a difusão
4. Fazer as conexões de metal1/metal2 necessárias para conectar os nodos internos da célula




Exercício 1/8

  - a) Diagrama de transistores
- b) Número de transistores
- c) Função lógica da porta
(faça a tabela verdade e diga à qual função corresponde)
- d) Diagrama stick, da função




Exercício 1/8 - Solução

 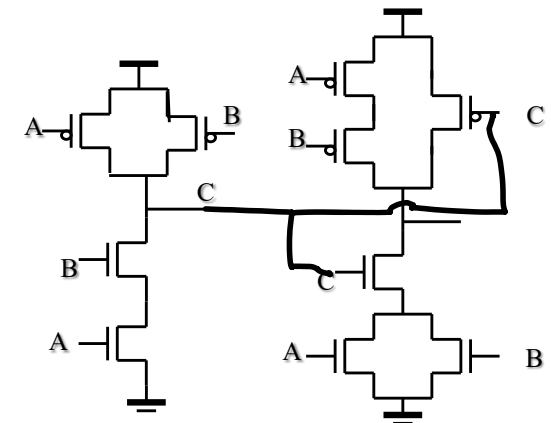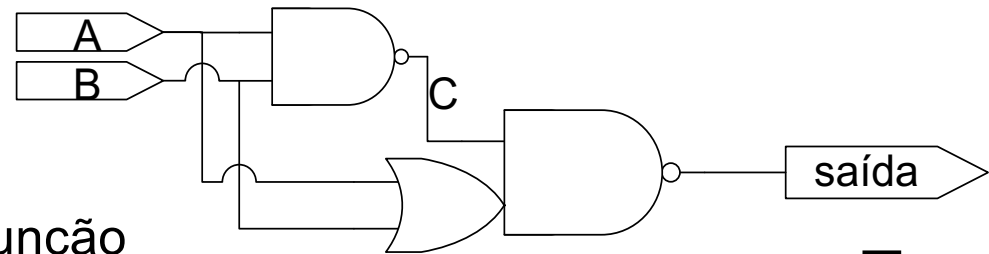- a) Diagrama de transistores
- b) Número de transistores
- c) Função lógica da porta
(faça a tabela verdade e diga à qual função corresponde)
- d) Diagrama stick, da função






Exercício 2/8


 
1. Número de transistores total, número de transistores N, número de transistores P
2. Diagrama de transistores
3. Diagrama lógico
4. Qual o número máximo de transistores há em série no plano N (conjunto de transistores N) e no plano P?
5. Se esta mesma função fosse implementada com portas simples (*nand*, *nor*, *inversor*) quantos transistores seriam necessários? Justifique.



Exercício 2/8 - Solução

 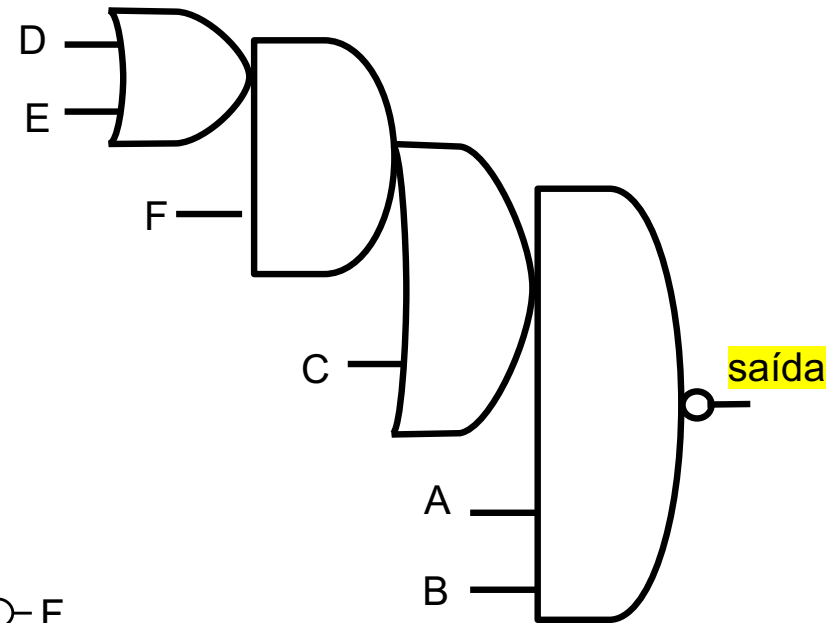 
 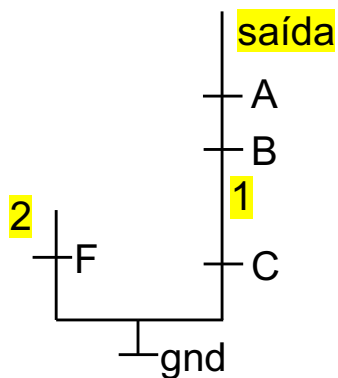
$$\text{Saída} = \text{not}(A.B.(C + ((D+E).F)))$$



Exercício 3/8

$$F_2 = \overline{(a + b) \cdot (c \cdot d \cdot e + f)}$$

$$F_4 = \overline{a \cdot (b + (c \cdot d) + (e \cdot f))}$$


$$F_3 = \overline{(a \cdot b) + (c \cdot (d + (e \cdot f)))}$$

$$F_5 = \overline{(((a + b) \cdot c) + (d \cdot e \cdot f)) \cdot g}$$


Pede-se:

- Diagrama lógico
- Diagrama de transistores
- Número de transistores, quantos transistores há em série no plano N (conjunto de transistores N) e no plano P?
- Diagrama de stick (F_4 pode ter quebras na linha de difusão P)
 
$$F_2 = \overline{(a + b) \cdot (c.d.e + .f)}$$




 
$$F_5 = \overline{(((a + b) \cdot c.) + (d.e.f)).g}$$




$$F_4 = \overline{a \cdot (b + (c \cdot d) + (e \cdot f))}$$

  Exemplo de diagrama stick
com quebra de difusão





Exercício 4/8

 
1. Número de transistores total, número de transistores N, número de transistores P
2. Diagrama de transistores
3. Diagrama lógico
4. Qual o número máximo de transistores há em série no plano N (conjunto de transistores N) e no plano P?
5. Se esta mesma função fosse implementada com portas simples (*nand*, *nor*, *inversor*) quantos transistores seriam necessários? Justifique.




Exercício 4/8 - solução

  
 
$$\text{Saída} = \text{not} ((((D+E).(B+C)) +F) . A)$$




Exercício 5/8

 

Pede-se:





- Identifique no layout acima em um transistor qualquer os parâmetros W e L .
- Desenhe o diagrama de transistores (N e P) desta porta lógica
- Qual é a função lógica desta porta? (no formato $F = ((a.b + c.d) . (e.f + g.(h + i)))$)

Exercício 5/8 - solução

 


Pede-se:

 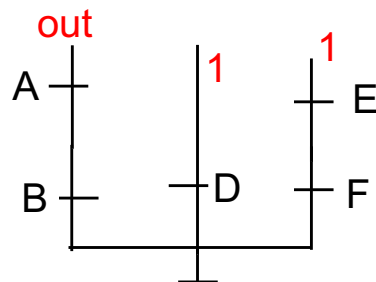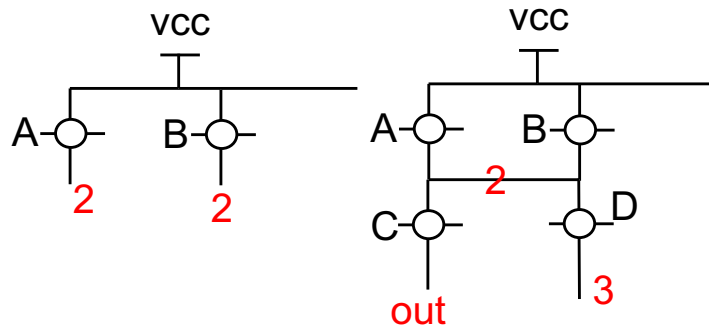 - Identifique no layout acima em um transistor qualquer os parâmetros W e o L.
- Desenhe o diagrama de transistores (N e P) desta porta lógica
- Qual é a função lógica desta porta? (no formato $F = ((a.b + c.d) . (e.f + g.(h + i)))$)




Exercício 6/8

Considere o layout abaixo:

 

 - a) Determine o diagrama de transistores desta porta lógica (fazer desenho compreensível)
- b) Para o vetor de entrada ABCDE = {11011} determine o valor lógico da saída.
- c) Esta porta lógica está corretamente projetada? Tanto em caso afirmativo como negativo, justificar a resposta.



(b) Curto-circuito

(c) Não está corretamente projetada pois não respeita o princípio da dualidade

Exercício 7/8



Considere o netlist spice abaixo :

MN1	out	e1	3	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN2	out	e2	3	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN3	out	e3	3	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN4	3	e4	4	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN5	3	e5	4	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN6	3	e6	4	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN7	4	e7	<u>gnd</u>	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN8	out	e8	<u>gnd</u>	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP9	out	e1	5	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP10	5	e2	6	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP11	6	e3	9	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP12	out	e4	7	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP13	7	e5	8	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP14	8	e6	9	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP15	out	e7	9	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP16	9	e8	<u>vcc</u>	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U

- Diagrama de transistores (compreensível)
- Diagrama lógico
- Número de transistores total, número máximo de transistores em série no plano N, e número máximo de transistores em série no plano P.
- Desenhar o diagrama stick da célula.
- Se esta mesma função fosse implementada com portas simples (*nand*, *nor*, *inversor*) quantos transistores seriam necessários? Justifique.

Exercício 7/8 - solução


MN1	out	e1	3	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN2	out	e2	3	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN3	out	e3	3	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN4	3	e4	4	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN5	3	e5	4	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN6	3	e6	4	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN7	4	e7	<u>gnd</u>	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MN8	out	e8	<u>gnd</u>	<u>gnd</u>	NMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP9	out	e1	5	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP10	5	e2	6	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP11	6	e3	9	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP12	out	e4	7	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP13	7	e5	8	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP14	8	e6	9	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP15	out	e7	9	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U
MP16	9	e8	<u>vcc</u>	<u>vcc</u>	PMOS	L=0.8U	W=8U	AD=17.6P	AS=17.6P	PD=20.4U	PS=20.4U

 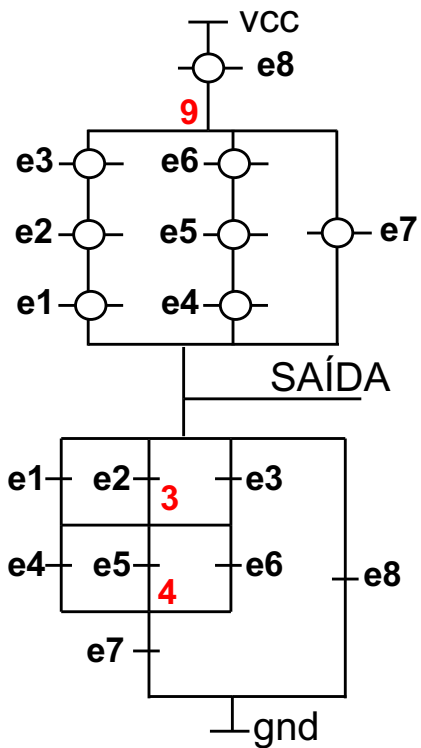



 
Exercício 8/8

Complete o plano N do layout abaixo

- Determine o diagrama de transistores P
- Fazer o diagrama dos transistores N
- Completar o layout




Exercício 8/8 - solução

   



Múltiplas portas lógicas

 
1. Faça o diagrama de portas lógicas do layout abaixo. Para cada porta lógica, indicar as entradas e saídas com o *labels* do layout (a,b,c,d,e,N1,N2,N3,S1,S2).




Este circuito contém 18 transistores

 

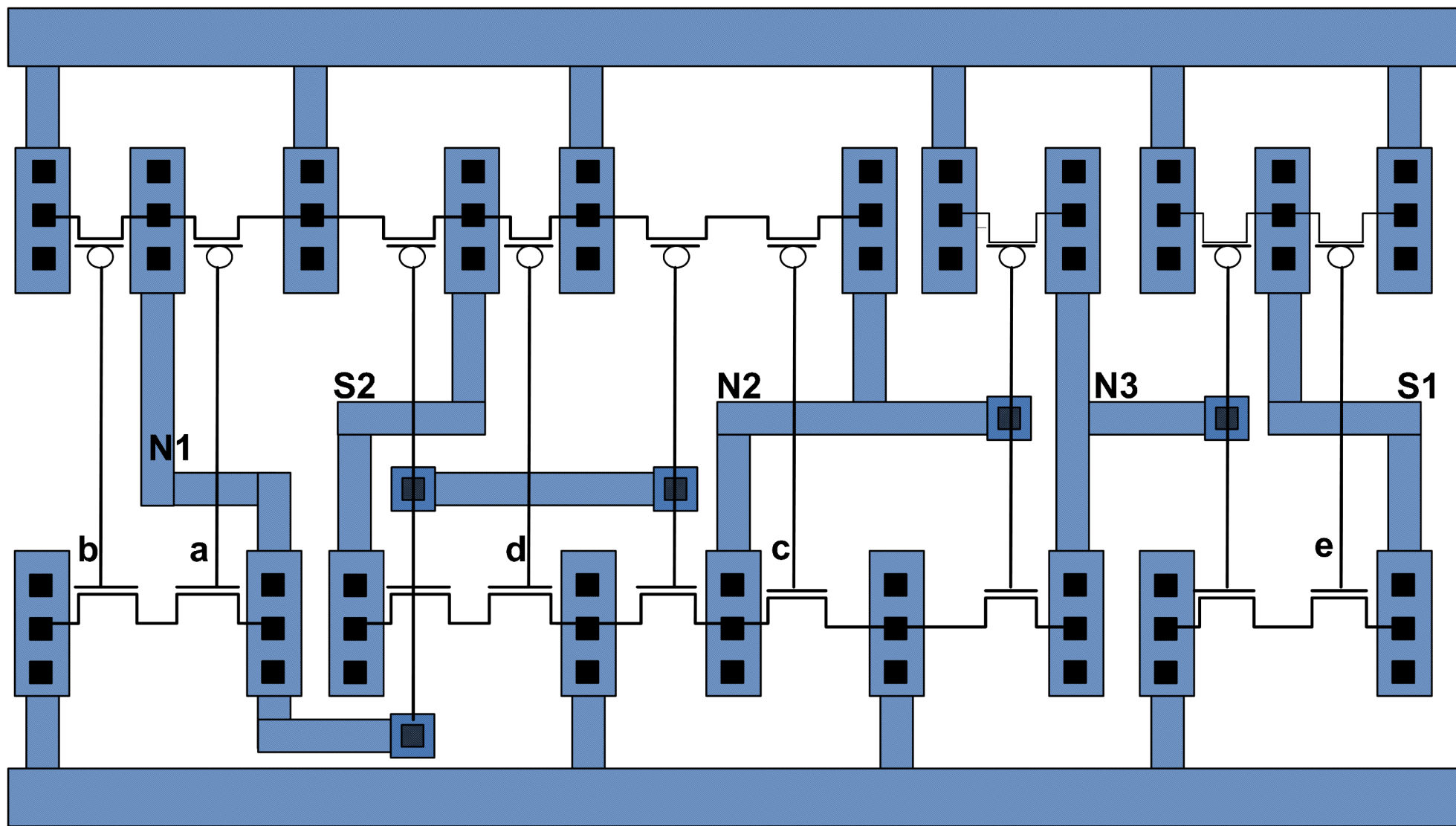


 


NAND 2

 

NAND 2

 


NOR 2

 


inversor

NAND 2


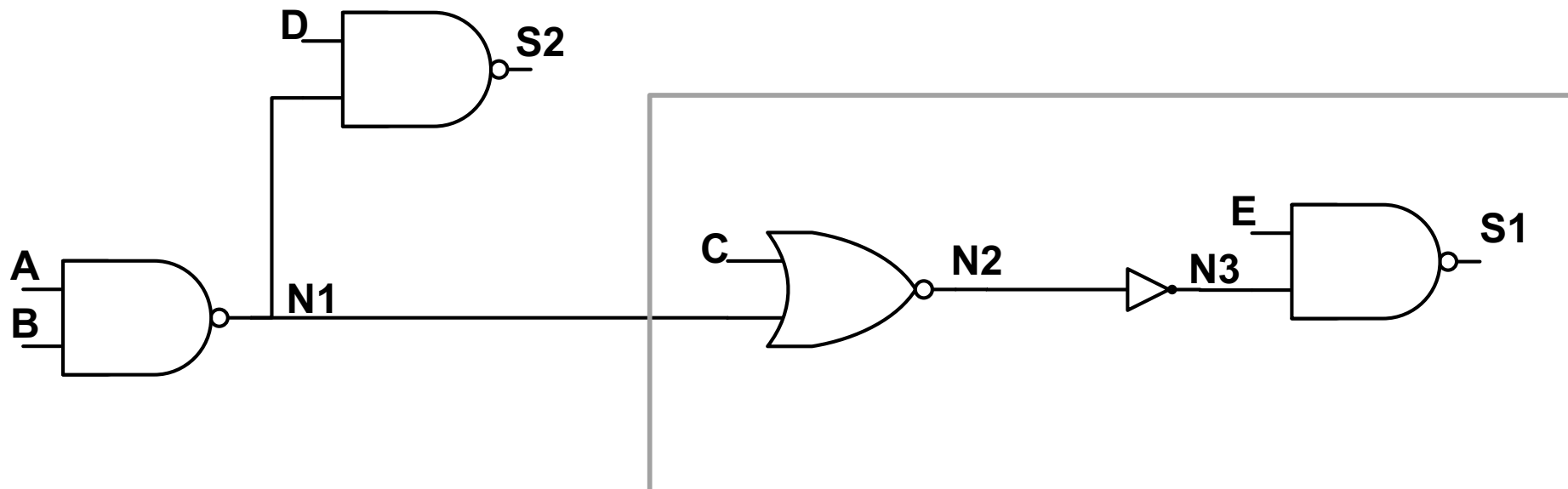


*Esta parte do circuito pode virar
uma porta complexa*

Novo circuito com porta complexa:

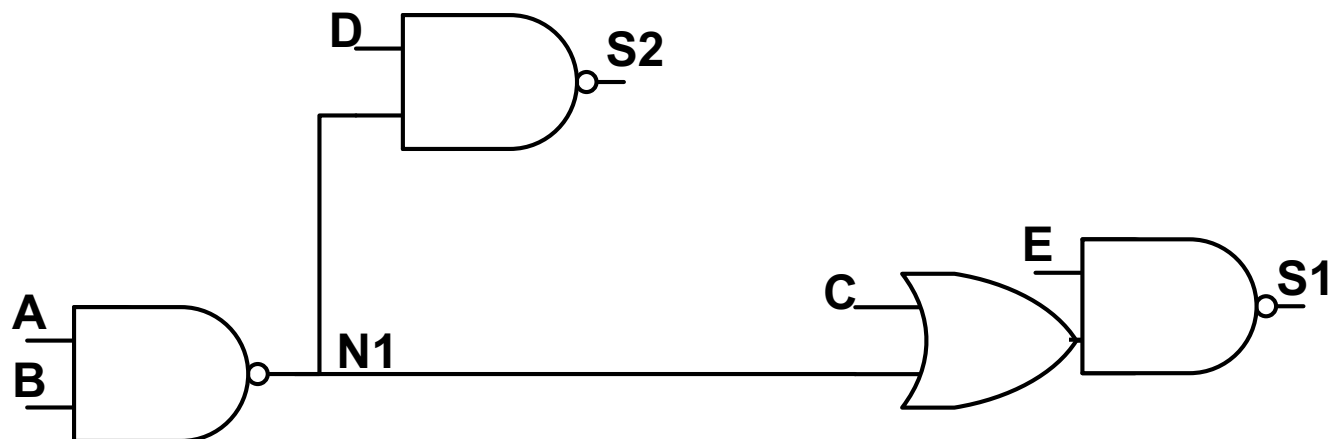

 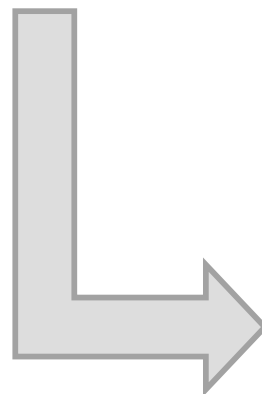
De 18 transistores passamos para 14 transistores



Lógica com transistores



Pass-transistor

Pass-Transistor Logic

 


- N transistores, ao invés de $2N$ como nas portas complementares
- Não há consumo estático, devido à isolação dos gates

Example: AND Gate

  


Transistor N: passa bem o zero lógico


NMOS-Only Logic

 

Out (curva verde): regenera o valor de x

 

 
- Problema: o transistor N não passa bem o nível 1
 - Lembrando: se a entrada for '1' e o sinal In também for '1' temos $V_{gs}=0$, ou seja, não há condução – **olhar o sinal x**
 - Por esta razão o inversor: regenera o sinal x para gerar um sinal out que excursione de 0 a vcc
- O segundo problema é que vários transistores em série também degradam o sinal em x




Transmission Gate

Solução:

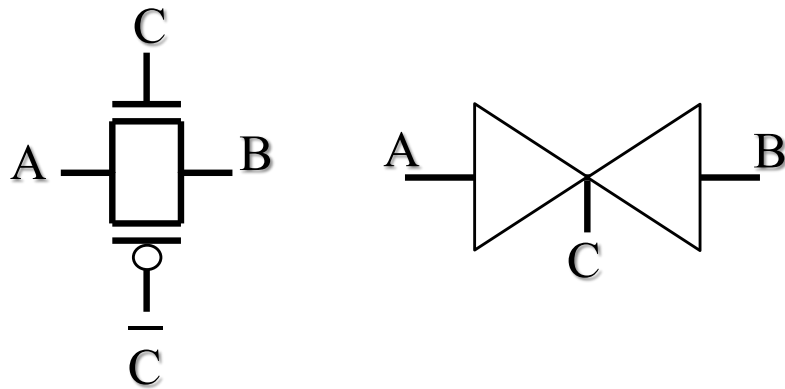- Um transistor N em paralelo com o transistor P
- Passa corretamente os níveis '0' e '1'




$B = A$ quando $C=1$

 

$B = A$ quando $C=0$

 Caminho de baixa impedância
(direção da corrente depende do *driver*)



Vin

S1

N: '1' ruim


S2

P: '0' ruim

S3


TG: 2 níveis OK

corrente

 


Pass-Transistor Logic

- Multiplexador 2 x 1

 


- Xor

 


Transmission Gate XOR

- Exemplo de aplicação (2):
 - Porta xor, com um transmission gate e um inversor com a tensão de alimentação controlada pelo sinal B
 - Quando temos $B=0$ o transmission gate deixa passar o A e temos na saída $F=A$
 - Quando temos $B=1$ é o inversor que opera, fazendo: $F = \text{not } A$

B	A	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

 6) A figura abaixo ilustra um oscilador em anel.



Pede-se:

- (a) Dado que $t_r = 1.0$ ns (tempo de propagação de subida de um inversor) e $t_f = 0.5$ ns (tempo de propagação de descida de um inversor), qual o período (unidade: ns) e a frequência (unidade: MHz) resultante no nodo S?
- (b) A figura abaixo ilustra a saída do oscilador. Determine os tempos t_A , t_B , t_C , t_D , mostrando como os mesmos foram obtidos. Como os tempos de subida e descida são diferentes, o duty cycle não é 50%.

